LAPIS Semiconductor

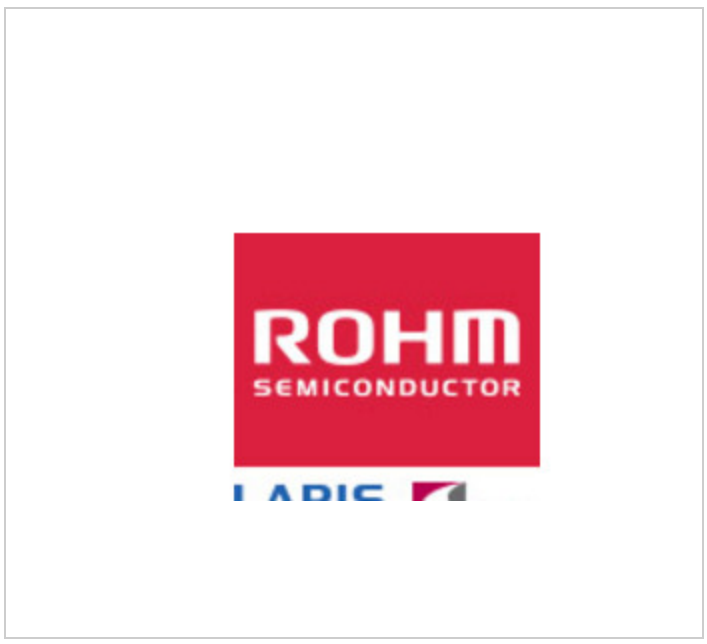

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

BU76210GU-E2

Številka dela:	BU76210GU-E2
Proizvajalec / znamka:	LAPIS Semiconductor
Opis izdelka	IC AUDIO VIDEO DRIVER VBGA
Podatkovni listi:	
Status RoHs	Skladen brez svinca / RoHS
Stanje zalog	91277 pcs stock
Iz ladje	Hong Kong
Način pošiljanja	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ZAHTEVA ZA PONUDBO

Specifikacije BU76210GU-E2

ŠTEVILKA DELA	BU76210GU-E2
PROIZVAJALEC	LAPIS Semiconductor
OPIS	IC AUDIO VIDEO DRIVER VBGA
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	91277 pcs
PODATKOVNI LIST	
NAPETOST - OSKRBA	-
PAKET NAPRAVE ZA DOBAVITELJA	-
SPECIFIKACIJE	-
SERIJA	-
PAKET / PRIMER	-
DELOVNA TEMPERATURA	-
RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
VMESNIK	-
FUNKCIJA	-
NATANČEN OPIS	Audio Channel
ŠTEVILKA OSNOVNEGA DELA	BU76210
APLIKACIJE	-

Sorodne oznake

LAPIS Semiconductor BU76210GU-E2	BU76210GU-E2 Distributer	BU76210GU-E2 Dobavitelj
Cena BU76210GU-E2	Slike BU76210GU-E2	Slika BU76210GU-E2
BU76210GU-E2 PDF Datasheet	BU76210GU-E2 Prenesi podatkovni list	BU76210GU-E2 Datasheet
Zaloga BU76210GU-E2	Kupi BU76210GU-E2	Kupi LAPIS Semiconductor BU76210GU-E2
LAPIS Semiconductor BU76210GU-E2	LAPIS Semiconductor Dobavitelj	Distributer LAPIS Semiconductor
LAPIS Semiconductor BU76210GU-E2	Kionix Inc. BU76210GU-E2	Rohm Semiconductor BU76210GU-E2

Podobni izdelki

BU7615AMUV-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC LSI AUDIO INTERFACE VQFN
Na zalogi: 44911 pcs
RFQ

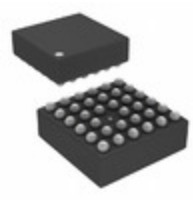

BU76310AGU-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC STEREO AUDIO INTER VCSP85H3
Na zalogi: 23730 pcs
RFQ

BU7620MUV-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC AUDIO VIDEO DRIVER VQFN
Na zalogi: 59907 pcs
RFQ

BU7495HFV-TR
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC OPAMP GP 4KHZ RRO 5-HVSOF
Na zalogi: 193138 pcs
RFQ

BU7620GUW-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC LSI INTERFACE 35VBGA
Na zalogi: 28942 pcs
RFQ

BU7625MUV-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC AUDIO VIDEO DRIVER VQFNV5050
Na zalogi: 27477 pcs
RFQ

BU7813KN-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC LSI AUDIO INTERFACE VQFN
Na zalogi: 25368 pcs
RFQ

BU7495SHFV-TR
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC OPAMP GP 4KHZ RRO 5-HVSOF
Na zalogi: 218886 pcs
RFQ

BU7487SFV-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC OPAMP GROUND SENSE 14SSOP
Na zalogi: 239291 pcs
RFQ

BU7625GUW-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC AUDIO VIDEO DRIVER 35VBGA
Na zalogi: 40829 pcs
RFQ

BU7680G-TR
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC HIGH FREQUENCY MODULATION
Na zalogi: 166172 pcs
RFQ

BU7805GLU-E2
Proizvajalci: LAPIS Semiconductor
Opis: IC AUDIO INTERFACE
Na zalogi: 8709 pcs
RFQ

Copyright © 2020 Zanesljivo Distributer elektronskih komponent

E-naslov: Info@infinity-electronic.com
Naslov: 17F, komercialna stavba Gaylord, 114-118 cesta Lockhart, Wan Chai, Hong Kong